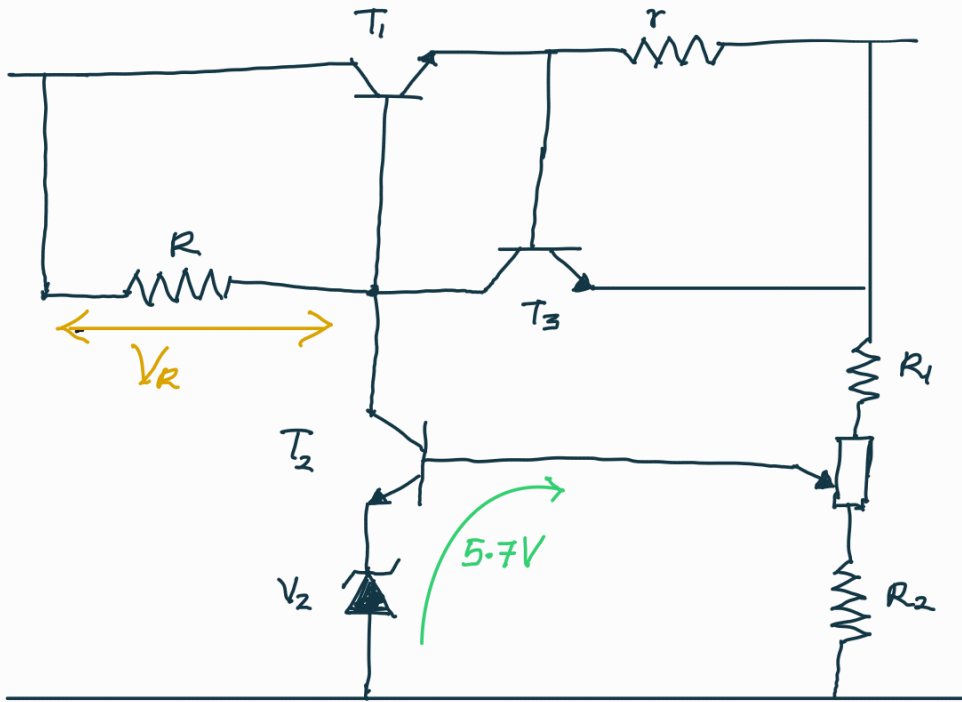


Input Voltage 14V - 18V
 Output Voltage 6V - 12V
 Maximum Current 1.5A



$T_1 = \text{TIP31C (40W)}$
 $T_2 = \text{BD139 (12W)}$
 $T_3 = \text{BC109}$
 Zener 1N4732A
 (500mW)

For maximum voltage

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2 + 10k} \times 12 = 5.7V$$

$$12R_2 = 5.7(R_1 + R_2 + 1000)$$

$$6.3R_2 = 5.7R_1 + 5700$$

For minimum voltage

$$\frac{R_2 + 1000}{R_1 + R_2 + 1000} \times 6 = 5.7V$$

$$6R_2 + 6000 = 5.7(R_1 + R_2 + 1000)$$

$$0.3R_2 + 300 = 5.7R_1$$

$$R_1 = 105.26\Omega$$

$$R_2 = 1k\Omega$$

Current limiting

$$\max V_{BE} \text{ of } T_3 = 0.77V$$

$$\max \text{ current} = 1.5A$$

$$r = 0.513 \Omega$$

$$\text{Power} = 0.77V \times 1.5A = 1.155W$$

Due to lack of components we have selected 0.5Ω resistor (12 5W resistors in parallel)

$$\text{new maximum current} = \frac{0.77V}{0.5\Omega} = 1.54A$$

$$\begin{aligned} \text{Power} &= 1.54^2 \times 0.5 \\ &= 1.1858W \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R/ \quad V_{R \min} &= V_{i(\min)} - (V_{o(\max)} + 0.7) \\ &= 14V - (12V + 0.7V) \\ &= 1.3V \end{aligned}$$

Required $I_{R \max}$

$$I_{R \max} \geq I_{Z \min} + I_{B \max}$$

$$\geq 1mA + \frac{1A}{40}$$

$$I_{R \max} \geq 26mA$$


$$R < \frac{1.3V}{26mA}$$

$$R < 50\Omega$$

considering Tolerances,

$$1.05R < 50\Omega$$

$$R < 47.62\Omega$$

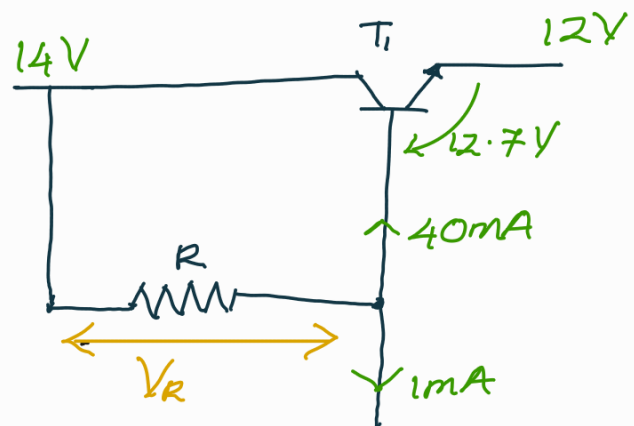

For maximum voltage

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2 + 10k} \times 12 = 5.7V$$

$$\frac{12}{5.7} - 1 = \frac{R_1 + 10k}{R_2}$$

For minimum voltage

$$\frac{R_2 + 10000}{R_1 + R_2 + 10000} \times 6 = 5.7V$$

$$\frac{6}{5.7} - 1 = \frac{R_1}{R_2 + 10k}$$

considering tolerances

$$\frac{1.05 \times R_2}{0.95(R_1 + R_2 + 10k)} \times 12 \geq 5.7V$$

$$\frac{0.95(R_2 + 10000)}{1.05(R_1 + R_2 + 10000)} \times 6 \leq 5.7V$$

consider the cases when equal & solve

$$7.185 R_2 = 5.415 R_1 + 54150$$

$$0 = 0.285 R_2 + 5.985 R_1 + 2850$$

consider tolerances for resistors & solve

$$1.1 \leq \frac{(R_1 + 1k) 0.95}{R_2 \times 1.05} \Rightarrow 1.55 R_2 = 0.95 R_1 + 0.95k$$

$$0.05 \geq \frac{R_1 \times 1.05}{(R_2 + 1k) 0.95} \Rightarrow 0.0475 R_2 + 0.0475k = 1.05 R_1$$

$$R_1 = 75\Omega$$

$$R_2 = 658.9\Omega$$

$$i_{Z, \max} \rightarrow V_{O \min}, V_{in \max}, i_{b \min}$$

$$i_{Z, \max} = \frac{18V - (6V + 0.7V)}{47\Omega} - i_{b \min}$$

$$= \frac{11.3V}{47\Omega} - 1mA = 239.42mA$$

At No loading condition

$$T_1 / P_{\max} \rightarrow i_{c \max}, V_{e \max}, V_{O \min}$$

$$\begin{aligned} P_{\max} &= i_{c \max} [V_{e \max} - (V_{O \min})] \\ &= 1A (18V - 6V) \\ &= 12W \end{aligned}$$

At 1 Ω loading condition

$$\begin{aligned} T_1 / P_{\max} &= 1A [18V - (1V + 1V)] \\ &= 16W \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_2 / \text{maximum possible voltage} &= 12.7V - 4.7V \\ &= 8V \end{aligned}$$

$$\text{maximum possible current} = 239.42mA$$

$$\begin{aligned} \text{maximum possible Power dissipation} &= 8V \times 0.23942mA \\ &= 1.915W \end{aligned}$$

for zener maximum possible,

$$P_{\max} = 4.7V \times 239.42mA$$
$$= 1.125W$$

Hence we use two zeners in parallel to withstand power dissipation